
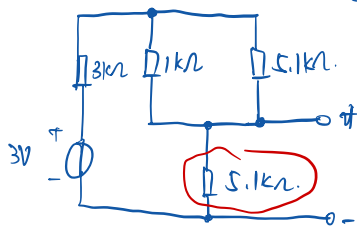
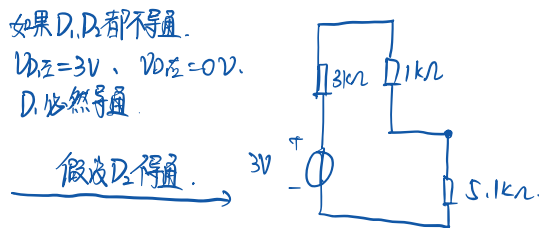
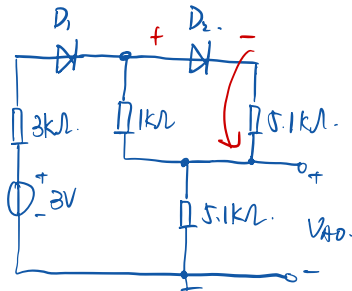
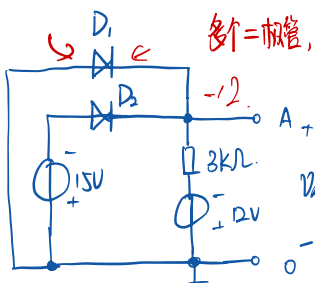
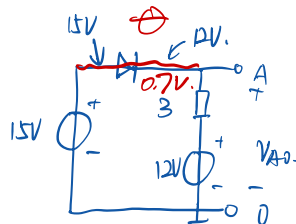


1-15. 判断二极管是否导通: 假设法 !!!

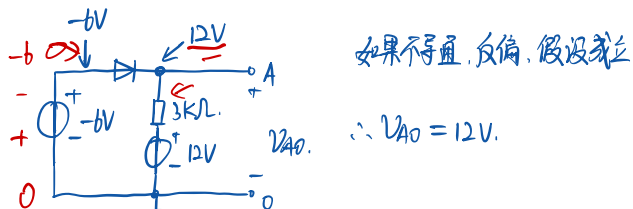

$$V_{A0} = 3 \cdot \frac{5.1}{3 + 11.5.1 + 5.1} \approx 2.2V$$

1-16.

Taylor Series: $f(x) = f(x_0) + \frac{1}{1!} f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2!} f''(x_0)(x-x_0)^2 + \dots$


$$I = I_s e^{\left(\frac{V}{V_T} - 1\right)} = \frac{I_s}{e} e^{\frac{V}{V_T}} = \frac{I_s}{e} \left(e^{\frac{V_0}{V_T}} + \frac{1}{V_T} e^{\frac{V_0}{V_T}} \Delta V + \frac{1}{V_T^2} e^{\frac{V_0}{V_T}} \cdot \frac{1}{2} \Delta V^2 + \dots \right)$$

$$\frac{1}{2V_T^2} \Delta V^2 \leq \frac{1}{16} \cdot \frac{e^{\frac{V_0}{V_T}}}{V_T} \Delta V$$

$$\Delta V \leq \frac{1}{5} V_T = 5.2mV$$

1-18

(a)

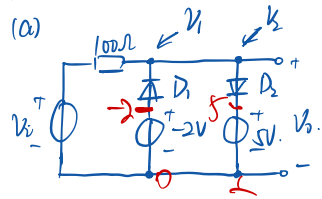


D_1 导通条件: $v_1 < -2V$.


D_2 导通条件: $v_2 > 5V$.

整流

$\therefore v_o$ 波形对应为.

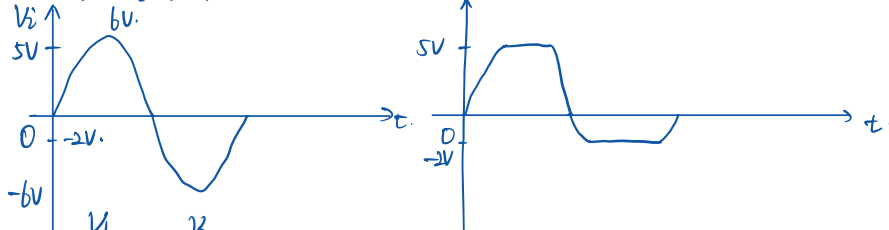


(b)

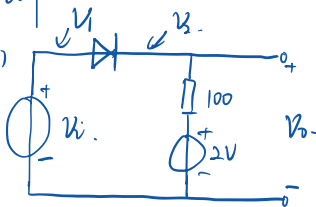

当 D_1 不导通时,

$v_1 = v_i$, $v_2 = 2V$.


当 $v_1 > v_2 = 2V$ 时, 导通, $v_o = v_i$.

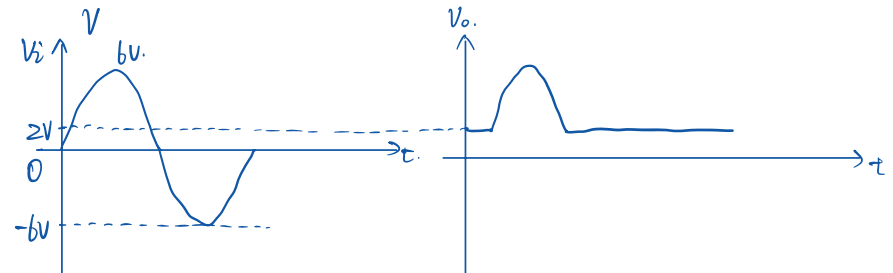

半波整流.


1-19.

大信号:

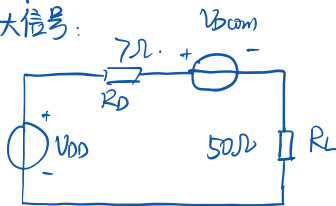

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{D(on)}}{R_D + R_L} = \frac{0.75}{57} \approx 13.16 \text{ mA}$$

小信号:

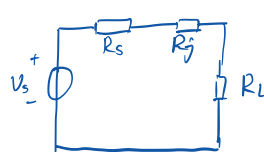


$$R_j = \frac{V_f}{I_s} = \frac{26 \text{ mV}}{13.16 \text{ mA}} \approx 2 \Omega$$

$$i_{dl} = \frac{v_s}{R_s + R_j + R_L} = \frac{20}{54} \approx 0.37 \text{ mA}$$

$$\therefore i_o = I_D + i_{dl} = 13.16 + 0.37 \sin \omega t \text{ (mA)}$$

1-20.


(a)

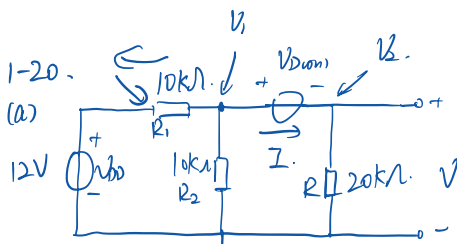

$$\begin{cases} \frac{v_1 - V_{DD}}{R_1} + \frac{v_1}{R_2} + I = 0 \\ v_1 - v_2 = V_{D(on)} \\ I = \frac{v_2}{R_2} \end{cases}$$

节点电压法
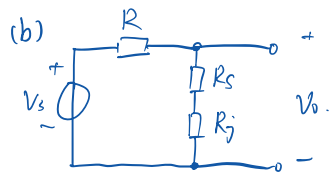
$$\Rightarrow \begin{cases} v_1 = 4.94 \text{ V} \\ v_2 = 4.24 \text{ V} \\ I = 212 \text{ } \mu\text{A} \end{cases}$$



$$(1) I_D = 1 \text{ mA}, R_j = 26 \Omega.$$

$$V_o = V_s \frac{R_s + R_j}{R_s + R_j + R} \approx 3.83 \sin \omega t \text{ mV}.$$

$$(2) I_D = 0.1 \text{ mA}, R_j = 260 \Omega.$$

$$V_o = 8.47 \sin \omega t \text{ mV}.$$

2-5

$$I_c = \bar{\alpha} I_E + I_{CBO}.$$

$$I_c = \bar{\beta} I_B + I_{CE0}.$$

$$I_c = I_s e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}.$$

